
 


Tijdens programmeren GPIO0 verbinden met GND.

 

Mogelijkheid 1: draadbrug (hier in de vorm van een weerstand van een paar ohm):



Mogelijkheid 2: permanente programmeeropstelling met gesoldeerde brug:

